

<div style="text-align: justify;">Další na e zapojení je op?t jedno ze základních použití? asova?e 555. Tentokrát jako ovládací jedné tlače kmem funkce START/STOP. Vstupen tohoto zapojení nemusí být pouze svodič, ale například tranzistor, tyristor, relé atd. Možnost využití je velmi mnoho.
</div> <div style="text-align: justify;">.
</div> <div>.
</div> <div style="text-align: justify;" /> </div> <div style="text-align: justify;">
</div> <div>Schéma:
</div> <div></div> <div>.
</div> <div>Plán spojení:
</div> <div></div> <div>.
</div> <div>.
</div> <div>PDF verze: schéma, plán spojení, osazovací plán</div> <div>Eagle 5.0: SCH a BRD + doporučené Přehled knihovna součástek #PaJa_22.lbr. </div> <div>
</div> <div> <div>Deska byla vyrobena metodou naehlen tonneru.
</div> </div> <div>.
</div> <div></div> <div> <div></div> </div> <div>.</div> <hr /> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div> <div style="text-align: center;">http://krouzek.radioklub.cz
</div> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div>

Ovládejte jednu tlačítkem

Napsal uživatel Kroužek elektroniky
Pondělí, 15. prosinec 2008 10:10

```
<div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span style="color:
#ffffff;">.</span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span
style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span><br /> <hr />
</div>
```