

<div style="text-align: justify;">Další název zapojení na hraně je elektronický hrací kostka. Opět zde využijeme našeho oblíbeného obvodu 4017 (Johns?v ?á?). LED displej jsme použili SC08-11 se společnou katodou, to je velmi důležité pokud použijete jiné. Po stisku tlačítka SW1 se spustí krátká sekvence generování?el a zastaví se na ?lu 1-6.</div> <div style="text-align: justify;">.
</div> <div style="text-align: justify;">.
</div> <div style="text-align: justify;">
</div> <div>Schéma:
</div> <div></div> <div>.
</div> <div>Plán spojení:
</div> <div></div> <div>.
</div> <div>.
</div> <div>PDF verze: schéma, plán spojení, osazovací plán</div> <div>Eagle 5.0: SCH a BRD + doporučené Přehled knihovna součástek #PaJa_22.lbr.</div> <div>
</div> <div> <div>Deska byla vyrobena metodou našeho tonneru.
</div> </div> <div>
</div> <div>.
</div> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div> <div>.</div> <div style="text-align: center;">http://krouzek.radioklub.cz
</div> <div>.</div>

Napsal uživatel Krouček elektroniky
Úterý, 24 Únor 2009 07:25

```
<div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span style="color:
#ffffff;">.</span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span
style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span></div>
<div><span style="color: #ffffff;">.</span></div> <div><span style="color: #ffffff;">.</span><br
/> <hr /> </div>
```