Napsal uživatel Krou&#65533;ek elektroniky
Pondělí, 29 Září 2008 20:30

  Jedn&#65533; se o jedno ze z&#65533;ladn&#65533;h zapojen&#65533;s ?asova?em 555. V tomto zapojen&#65533;sv&#65533;&#65533;v&#65533;dy jen jedna LED. Nastaven&#65533;pulzov&#65533;&#65533;lze prov&#65533;t trimrem P1. Ucc ur?&#65533;e podle pou&#65533;it&#65533;ch odpor? R1 a R3 a LED (9V). V na&#65533;em p?&#65533;ad? sv&#65533;&#65533;dioda D1 a v intervalech, nastaven&#65533;ch trimrem P1, D1 zhasne a m&#65533;to n&#65533;sv&#65533;&#65533;D2.
 .
 .
 .
 .

 Sch&#65533;a:
  .
 Plo&#65533;n&#65533; spoj:
  .
. PDF verze: sch&#65533;a, plo&#65533;n&#65533; spoj, osazovac&#65533;pl&#65533; Eagle 5.0: SCH a BRD + doporu?en&#65533;P&#65533;ovo knihovna sou?&#65533;tek #PaJa_22.lbr.
  Deska byla vyrobena metodou na&#65533;ehlen&#65533; tonneru.

  <hr /> . . . . . http://krouzek.radioklub.cz
 . . . .
 <hr />