N&#65533;leduj&#65533;&#65533;zapojen&#65533;blika?e se t?emi LED je velmi zn&#65533;&#65533;a jednou vy&#65533;lo i v ?asopisu ABC. Zapojen&#65533;je jednoduch&#65533;a plo&#65533;n&#65533; spoj je navr&#65533;en&#65533; tak, aby p&#65533;en&#65533;sou?&#65533;tek nezp?sobovalo mnoho probl&#65533;? i &#65533;pln&#65533;m za?&#65533;e?n&#65533;?m. V&#65533;e v ?l&#65533;ku.
  .
  .
   Sch&#65533;a:
   .
  Plo&#65533;n&#65533; spoj:
   .
  PDF verze: sch&#65533;a, plo&#65533;n&#65533; spoj 1:1 (45x3mm), osazovac&#65533;pl&#65533; Eagle 5.11: SCH a BRD + doporu?en&#65533;P&#65533;ovo knihovna sou?&#65533;tek #PaJa_22.lbr.
 Deska byla vyrobena metodou na&#65533;ehlen&#65533; tonneru.

  Seznam pou&#65533;it&#65533;ch sou?&#65533;tek:
  R1,R2,R3 - 330R - velikost 0207 R4,R5,R6 - 4k7 - velikost 0207

 C1,C2,C3 - 100uF/16V elektrolyt - RM 5mm C4 - 100nF/50V keramika X7R-RM 5mm
  T1,T2,T3 - BC547 nebo jin&#65533; NPN tranzistor

  LED1,2,3 - sv&#65533;ic&#65533;diody barvy dle va&#65533;&#65533;fantazie, RM 5mm <p><img style="vertical-align: top; margin: 5px;"

src="../upload/ok1wmr/clanky/blikac3/02.jpg" />

video: <hr /> . . . . . . http://krouzek.radioklub.cz
  . . . .
  <hr />